

# Řadič (Výpisky z přednášky)

## Jak to všechno funguje?

Řadič řídí činnost všech výkonných částí počítače podle instrukce.

Řadič je sekvenční obvod

Vstupem jsou stavové signály o stavu procesoru (paměti, sběrnice)

Výstupy jsou řídicí signály... říká, co mají ostatní části řadiče potažmo počítače dělat (u každého procesoru to může vypadat jinak)

- write (zapiš něco do nějakého registru)
- write / read - do / z paměti
- oe (output enable) – uvolni data z registru na sběrnici
- register increment (např. pro program counter)
- register decrement
- HOLD (ještě není hotovo, je třeba ještě čekat)

## Z čeho se skládá?

**ALU** – zpracovává data

**W** – akumulátor (pro uschování výsledku z ALU)

**PC** (Program counter) = programový čítač (vysílá na adresovou sběrnici adresy instrukcí, může změnit tu adresu při skoku)


**IR** (Instruction register)

- pro uchování prováděné instrukce

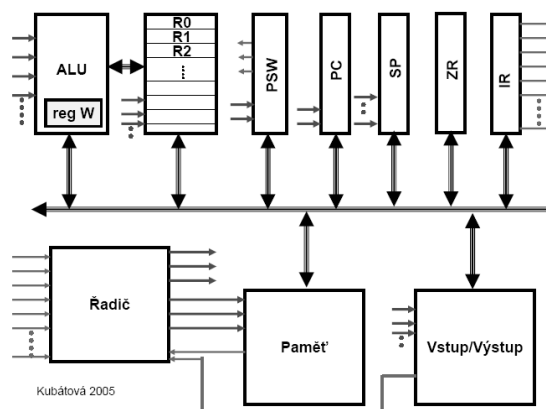**Stavový registr**


**ZR** (registr obsahující nulu, plánovaný do aDOPu :))

**VNITŘNÍ SBĚRNICE** (posílání adres, operandů, instrukcí – co tam aktuálně bude bude záležet na řadiči, dobře se to s takovou sběrnici navrhuje)




**Řadič pracuje v nekonečném cyklu** (zpracovává instrukce jednu za druhou)

 1. čtení instrukce
2. dekodování instrukce
3. čtení operandu
4. provedení instrukce
5. uložení výsledku
6. eventuálně dotaz na přerušení (pokud je, změni se adresa v programovém čítači)




**Ukázka jak pracuje řadič** (čtení instrukce):

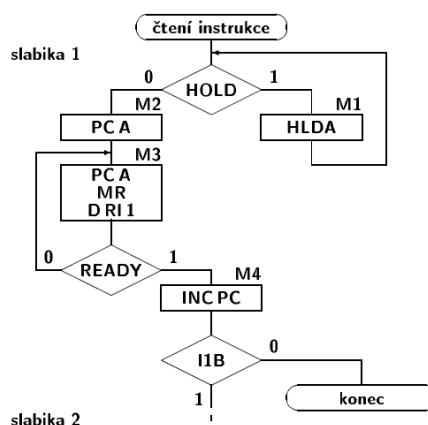1. žádost o přidělení sběrnice
2. přistoupím na adresovou sběrnici
3. obsah PC hodím na adresovou sběrnici (v tom PC je adresa, odkud chci číst)
4. na adresové sběrnici musí být obsah PC a já budu do cyklu číst z datové sběrnice, dokud se tam neobjeví moje data
5. jakmile se objeví (přijde signál) musím posunout adresový counter záleží jak daleko se musím dostat (jestli o 16 nebo třeba 32 bitů, udělám  $PC = PC + 1$  nebo  $PC = PC + 2$ )




### Obvodový (klasický) řadič

- je rychlejší
- nelze v budoucnu měnit

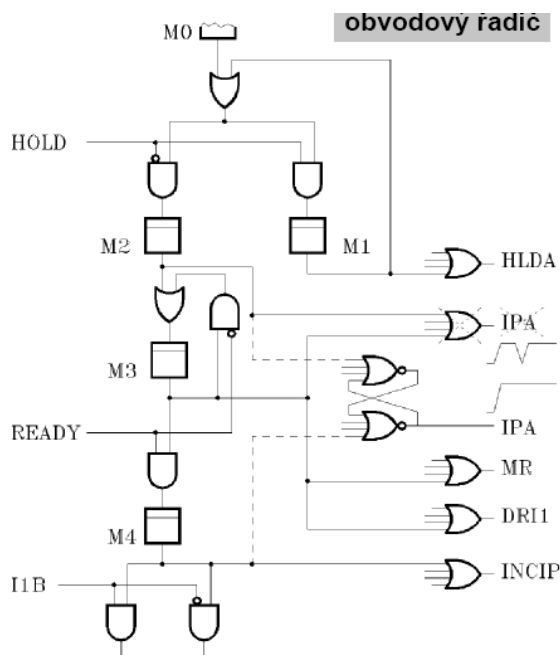

Ilustrace 1: Obvodový řadič

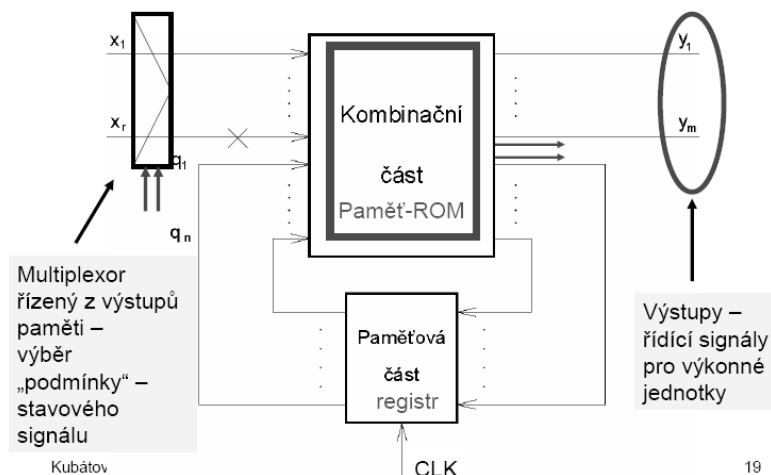

Ilustrace 2: Mikroprogramový řadič (automat)

19

### Mikroprogramový řadič

- dnes obvyklejší (nebo se využívá obou principů)
- lze lépe změnit
- kombinační část je realizována pamětí (všechno, co má řadič dělat je uloženo v paměti)
- mikroinstrukce obsahuje i signály
- zpracování jedné instrukce probíhá v několika taktech (zde analogicky mikroinstrukcích)
- firmware říká, jaké instrukce umí řadič

### Pipelining

- urychluje zpracování instrukcí
- dnes již bez pipelingu neexistuje
- kolize v pipelingu (triviální řešení = počkat, netriviální = predikovat atd..)

### RISC

- redukována sada instrukcí (reduced)
- co nejméně instrukcí (aby stačilo co nejméně bitů na zakódování všech instrukcí)
- co nejjednodušší instrukce, aby celá instrukce proběhla co nejrychleji
- co nejjednodušší, aby execute fáze byla co nejrychlejší
- aby šel použít pipelining
- aby šel použít obvodový řadič .. to je sporné (dnes se na to kouká jinak)
- snaha pracovat s velkým počtem registrů (jsou rychlejší než paměť), komunikace s pamětí bude pouze instrukce STORE nebo LOAD.. to záleží. Jiné instrukce (ADD, SUB, ROL.. všechno bude pracovat jen s registry)

### CISC

- rozsáhlá (complex) sada instrukcí
- speciální instrukce pro sčítání 128 bitových čísel, atd (viz semestrálka z NLP)

mnohdy se CISC a RISC trochu prolínají.. záleží na návrhu